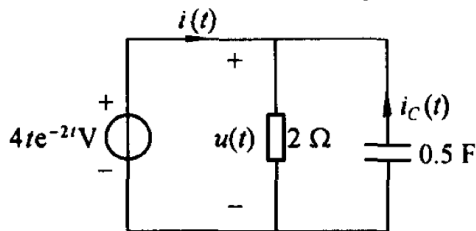


第11次作业布置：3-5, 3-11, 3-13。
第12次作业布置：3-14, 3-17, 3-18。
第13次作业布置：3-24, 3-25, 3-26, 3-28。

3-5 求题 3-5 图中的电流 $i_C(t)$ 和 $i(t)$ 。



题 3-5 图

$$i_C(t) = C \frac{du}{dt} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (e^{-2t} - 2 \cdot te^{-2t})$$


$$= 2e^{-2t}(2t-1)$$

$$i(t) = \frac{u(t)}{R} - i_C(t)$$

$$= 2te^{-2t} + 2e^{-2t}(1-2t)$$

$$= 2e^{-2t}(1-t)$$

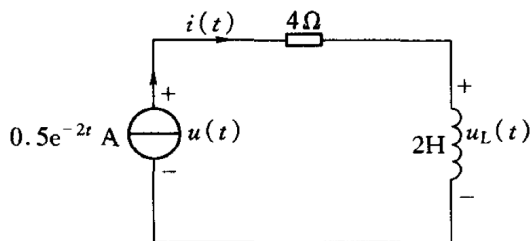3-11 求题 3-11 图中的电感电压 $u_L(t)$ 和电流源的端电压 $u(t)$ 。



题 3-11 图

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} = -2e^{-2t}$$


$$u(t) = 4i(t) + u_L(t)$$

$$= 2e^{-2t} - 2e^{-2t}$$

$$= 0$$

3-13 根据题 3-13 图所示电路元件的性质以及图中标注的电流、电压的参考方向，判断下列每一答案是否正确。

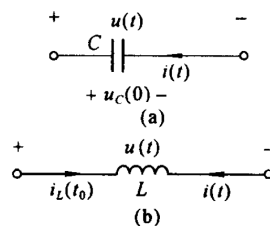- (a) (1) $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$; \times (2) $u(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt - u_C(0)$; \times
(3) $i(t) = -C \frac{du(t)}{dt}$; \checkmark (4) $u(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt + u_C(0)$; \checkmark
(b) (1) $u(t) = -L \frac{di(t)}{dt}$; \checkmark (2) $i(t) = -\frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(t) dt - i_L(t_0)$; \checkmark
(3) $i(t) = -\frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(t) dt + i_L(t_0)$; \times (4) $p(t) = u(t)i(t)$ (吸收功率为正); \times




题 3-13 图

3-14 已知题 3-14 图中 $L_1 = 4H, L_2 = 3H, |M| = 2H$ 。如果 (1) $i_1 = 3e^{-2t}A, i_2 = 0$; (2) $i_1 = 0.5e^{-3t}A, i_2 = 2e^{-0.5t}A$; (3) $i_1 = 10A, i_2 = 0$; (4) $i_1 = 0, i_2 = 10\sin 100tA$, 求电压 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 。

$$1) u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} = 4 \times 3 \times (-2) \times e^{-2t} = -24e^{-2t}V$$

$$u_2(t) = |M| \frac{di_1}{dt} = -12e^{-2t}V$$

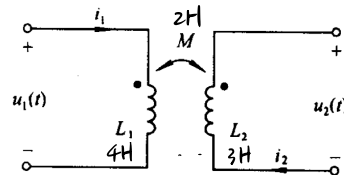

题 3-14 图

$$2) u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt} = 4 \times \frac{1}{2} \times (-3) \times e^{-3t} - 2 \times 2 \times (-\frac{1}{2}) \times e^{-0.5t} = (-6e^{-3t} + 2e^{-0.5t})V$$

$$u_2(t) = -L_2 \frac{di_2}{dt} - |M| \frac{di_1}{dt} = -3 \times 2 \times (-\frac{1}{2}) \times e^{-0.5t} - 2 \times \frac{1}{2} \times (-3) \times e^{-3t} = (3e^{-0.5t} + 3e^{-3t})V$$

$$3) u_1(t) = u_2(t) = 0V$$

$$4) u_1(t) = L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt} = -2 \times 10 \times 100 \times \cos 100t = (-2000 \cos 100t)V$$

$$u_2(t) = -L_2 \frac{di_2}{dt} - |M| \frac{di_1}{dt} = -3 \times 1000 \cos 100t = -3000 \cos 100t$$

3-17 已知题 3-17 图所示电路的参数为: $R = 10\Omega, L_1 = L_2 = 3H, |M| = 2H$ 。试求电压 u_1 和 u_2 。


$$u_{L1} = L_1 \frac{di_1}{dt} + |M| \frac{di_2}{dt} = 3 \times (-10) e^{-10t} = -30e^{-10t}V$$

$$u_1 + u_{L1} + i_1 R = 0$$

$$\therefore u_1 = 30e^{-10t} - 10e^{-10t} = 20e^{-10t}V$$




$$u_{L2} = L_2 \frac{di_2}{dt} + |M| \frac{di_1}{dt} = 2 \times (-10) \times e^{-10t} = -20e^{-10t}V$$

$$u_2 = u_{L2} - u_{L1} = 10e^{-10t}V$$

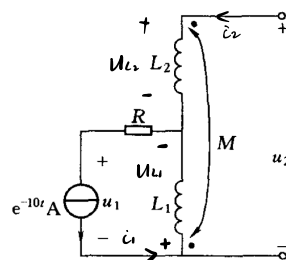


3-18 描出下列函数的波形:

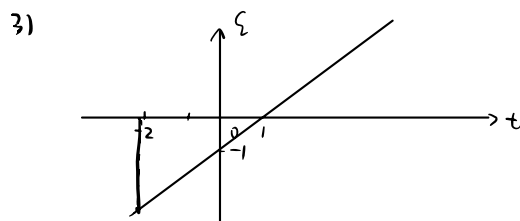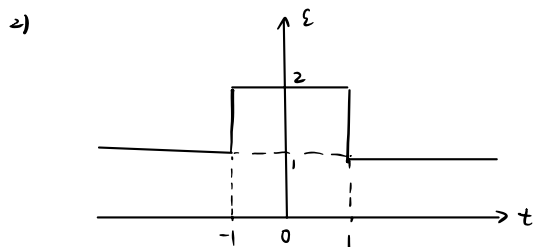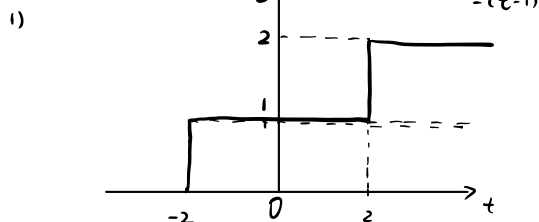(1) $\epsilon(t-2) + \epsilon(t+2)$; (2) $\epsilon(1-t) + \epsilon(1+t)$; (3) $(t-1)\epsilon(t+2)$ 。



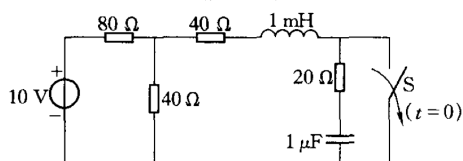3-24 题 3-24 图所示电路在换路前已工作了很长的时间, 试求电路的初始状态以及开关断开后电感电流和电容电压的一阶导数的初始值。




1) $t = 0_-$ 时

$$i_L(0_-) = \frac{10}{80 + 40 + 10} = \frac{1}{20} \text{ A}$$

$$U_C(0_-) = 0 \text{ V}$$

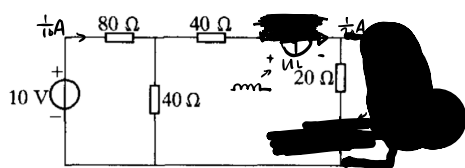2) $t = 0_+$ 时

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{1}{20} \text{ A} \quad U_C(0_+) = U_C(0_-) = 0 \text{ V}$$



$$I_T = 2i_L(0_+) = \frac{1}{10} \text{ A}$$

$$\frac{1}{20} (40 + 20) + U_C(0_+) = 10 - \frac{1}{10} \times 80 \Rightarrow U_C(0_+) = -1 \text{ V}$$

$$i_C(0_+) = i_L(0_+) = \frac{1}{20} \text{ A}$$

$$\frac{1}{20} = C \frac{dU_C}{dt} \quad \therefore U_C'(0_+) = \frac{1}{20} \text{ V/s}$$

$$L \frac{di_L}{dt} = U_L(0_+) \quad \therefore i_L'(0_+) = -10^3 \text{ A/s}$$

3-25 题 3-25 图所示电路在换路前已工作了很长的时间, 试求开关闭合后电感电流和电容电压的一阶导数的初始值。

1) $t = 0_-$ 时

$$i_L(0_-) = 0 \text{ A}$$

$$R_0 // 20 = 16 \Omega$$

$$U_C(0_-) = 16 \times \frac{1}{2} = 8 \text{ V}$$

2) $t = 0_+$ 时

$$U_C(0_+) = U_C(0_-) = 8 \text{ V}$$


$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0 \text{ A}$$

由叠加定理:


$$i_L(0_+) = \frac{-8}{16 // 20 // 80} + \frac{16}{16} = 0 \text{ A}$$

$$C \cdot U_C'(0_+) = i_C(0_+) \quad U_C'(0_+) = 0 \text{ V/s}$$

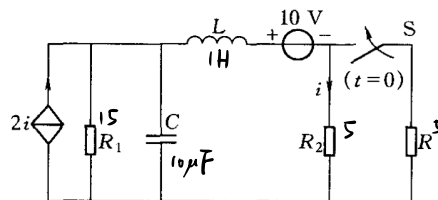3-26 求题 3-26 图所示电路的初始状态、电容电压一阶导数的初始值和电感电流一阶导数的初始值。已知: $R_1 = 15 \Omega, R_2 = 5 \Omega, R = 5 \Omega, L = 1 \text{ H}, C = 10 \mu\text{F}$ 。



1) $t = 0_-$ 时

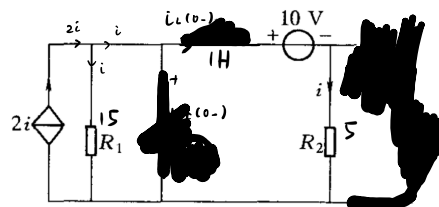

$$KVL: (2i - i)R_1 - R_2 i - 10 = 0$$


$$\Rightarrow i(15 - 5) = 10 \Rightarrow i = 1 \text{ A}$$

$$i_L(0_-) = i = 1 \text{ A}$$

$$U_C(0_-) = iR_1 = 15 \text{ V}$$

$$2) t = 0_+ \text{ 时} \quad i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1 \text{ A}$$

$$U_C(0_+) = U_C(0_-) = 15 \text{ V}$$

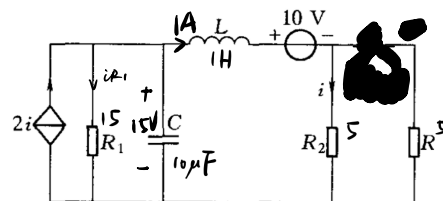

$$KVL: U_L(0_+) + 10 + 1 \times \frac{5}{2} = 15$$

$$\therefore U_L(0_+) = \frac{5}{2} \text{ V}$$

$$L \cdot i_L'(0_+) = U_L(0_+) \Rightarrow i_L'(0_+) = 2.5 \text{ A/s}$$


$$i_{R1} = \frac{15}{15} = 1 \text{ A}$$

$$i = \frac{1}{2} i_L(0_+) = 0.5 \text{ A}$$


$$U_C'(0_+) = -10^3 \text{ V/s}$$

$$\therefore i_C(0_+) = i_L(0_+) = 1 \text{ A} \quad C \cdot U_C'(0_+) = i_C(0_+) \Rightarrow$$

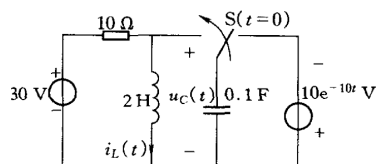3-28 试求题 3-28 图所示电路换路后电感电流的初始值 $i_L(0_+)$ 、电容电压的初始值 $u_C(0_+)$ 以及电感电流的一阶导数的初始值 $i_L'(0_+)$ 和电容电压的一阶导数的初始值 $u_C'(0_+)$ 。




1) $t = 0_-$ 时

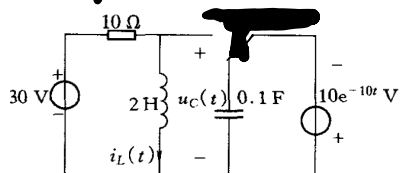

$$u_C(0_-) = -10V \quad i_L(0_-) = \frac{30}{10} = 3A$$

$t = 0_+$ 时 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = -10V$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 3A$$

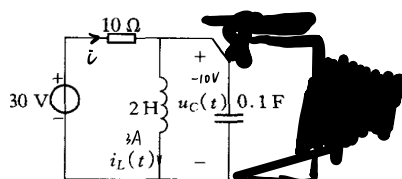

$$KVL: 30 = 10i - 10 \Rightarrow i = 4A$$

$$\therefore i_C(0_+) = 4 - 3 = 1A$$

$$C u_C'(0_+) = i_C(0_+) \Rightarrow u_C'(0_+) = 10V/s$$

$$u_L(0_+) = u_C(0_+) = -10V$$

$$L \cdot i_L'(0_+) = u_L(0_+) \Rightarrow i_L'(0_+) = -5A/s$$