

有限状态机的Verilog描述

有限状态机的简介

(1) 基本概念

- 有限状态机用来实现一个数字电路设计的控制部分，
- 与CPU的功能类似，综合了时序逻辑和组合逻辑电路。

(1) 有限状态机与CPU功能比

➤ 较控制功能的实现


- CPU通过操作指令和硬件操作单元。
有限状态机通过状态转移。
- 有限状态机适用于可编程逻辑器件。通过恰当的Verilog语言描述和EDA工具综合，可以生成性能优越的有限状态机，在执行时间、运行速度和占用资源等方面优于CPU实现的设计方案。

为什么要使用状态机

- ▣ 有限状态机克服了纯硬件数字系统顺序方式控制不灵活的缺点。
- ▣ 状态机的结构模式相对简单。
- ▣ 状态机容易构成性能良好的同步时序逻辑模块。
- ▣ 状态机的HDL表述丰富多样。
- ▣ 在高速运算和控制方面，状态机更有其巨大的优势。
- ▣ 就可靠性而言，状态机的优势也是十分明显的。


数据流动控制

生成与时钟
精确配合的开关
时序是计算机
逻辑的核心

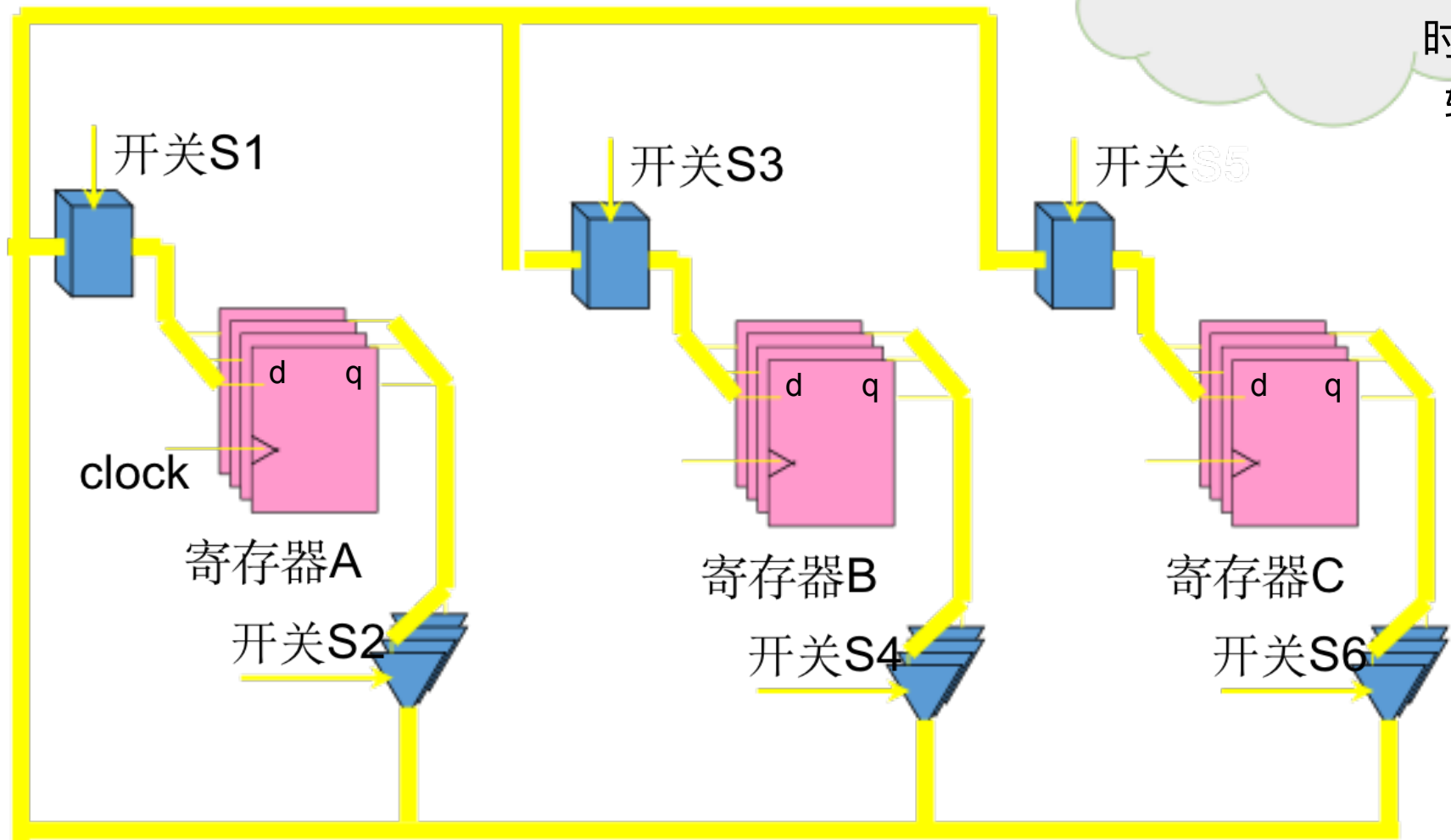

问题： 如何准确实现数据在各个寄存器、逻辑电路中的流动控制？比如：如何实现寄存器C的值准确存入到寄存器A中？

 - 如果能严格以时钟跳变沿为前提，安排好时序，来操作逻辑系统中每一个开关 s_i ，则系统中数据的流动和处理会按同一时钟节拍有序地进行，避免了冒险和竞争现象，时延问题就能有效地加以解决。



- 如果我们能设计这样一个电路：

- 1) 能记住自己目前所处的状态；
- 2) 状态的变化只可能在同一个时钟的跳变沿时刻发生，而不可能发生在任意时刻；
- 3) 在时钟跳变沿时刻，如输入条件满足，则进入下一状态，并记住自己目前所处的状态，否则仍保留原来的状态；
- 4) 在进入不同的状态时刻，对系统的开关阵列做开启或关闭的操作。

- 有了以上电路，我们就不难设计出复杂的控制序列来操纵数字系统的控制开关阵列。能达到要求的电路就是时序和组合电路互相结合的产物：**同步有限状态机**和由状态和时钟共同控制的**开关逻辑阵列**。

- 只要掌握有限状态机的基本设计方法，加上对基本电路的掌握，再加上对数据处理的过程的细致了解，就可以规避由于逻辑器件和布线延迟产生的“竞争冒险”现象所造成的破坏，设计出符合要求的复杂数字逻辑系统。

- 有限状态机 (Finite State Machine, FSM)

是由寄存器组和组合逻辑构成的时序电路，公共时钟信号。


状态的改变只可能发生在时钟的跳变沿上。

状态是否改变以及如何改变取决于当前状态与输入信号。

状态机可用于产生在时钟跳变沿开关的复杂的控制逻辑，是同步数字逻辑的控制核心。


Mealy状态机

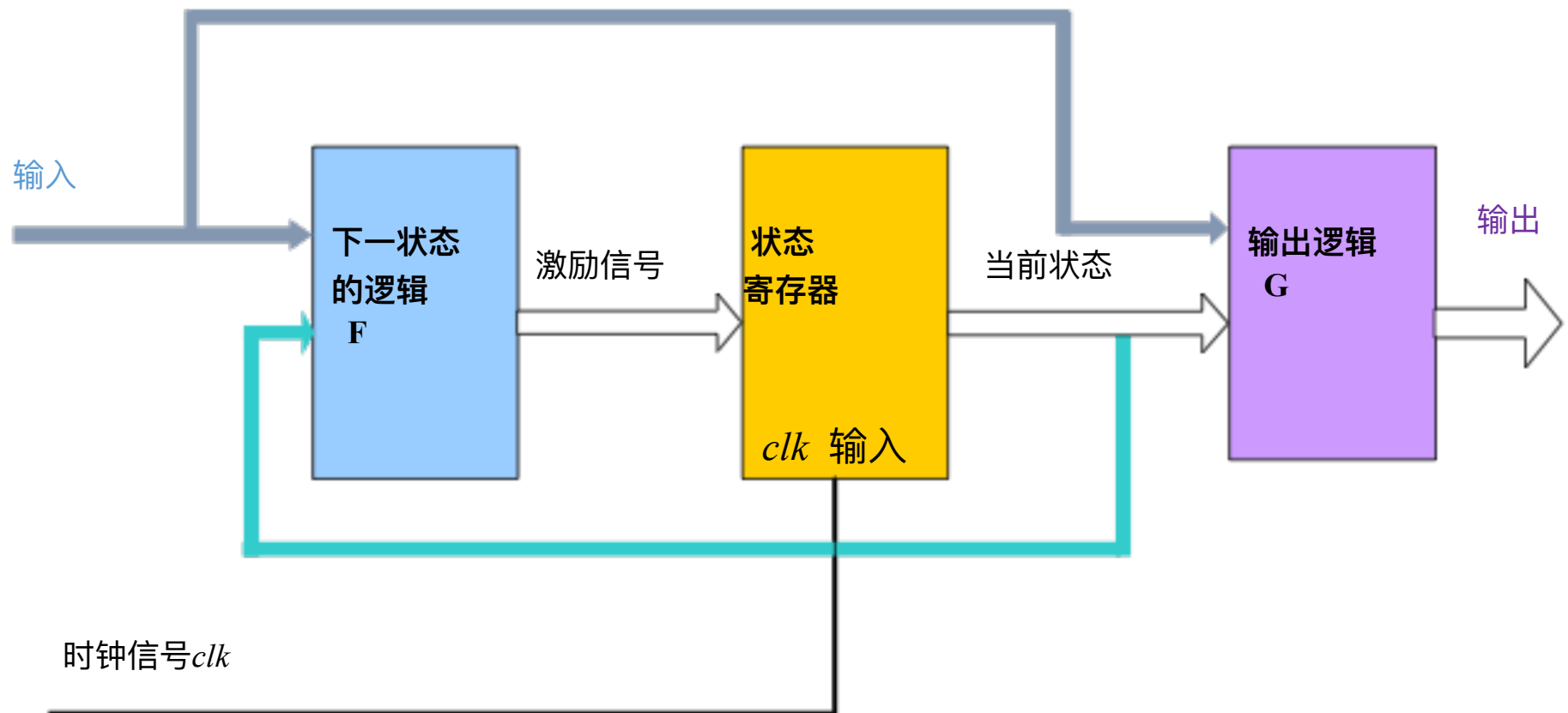- 下一状态= F （当前状态，输入信号）；
- 输出信号= G （当前状态，输入信号）；



Moore状态机

- 下一状态=F (当前状态, 输入信号) ;
- 输出信号=G (当前状态) ;

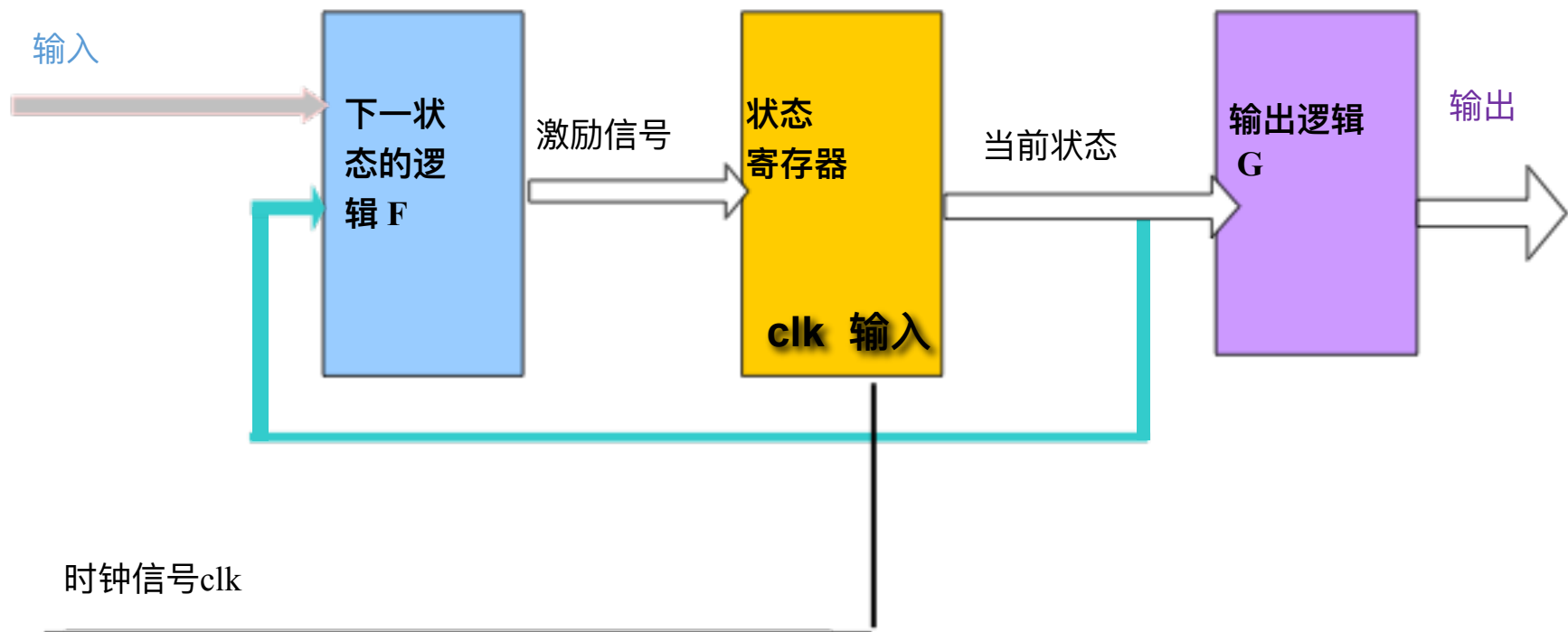

状态机的表示方法1

•方法一： 状态转换表

输入	当前状态	下一状态	输出
0	000	001	0
1	000	000	0
...

状态机的表示方法2


•方法二： 算法流程图

方法与软件程序的流程图类似

状态转换表和
算法流程图都
不适合复杂系
统的设计


状态机的表示方法3

•方法三： 状态转换图

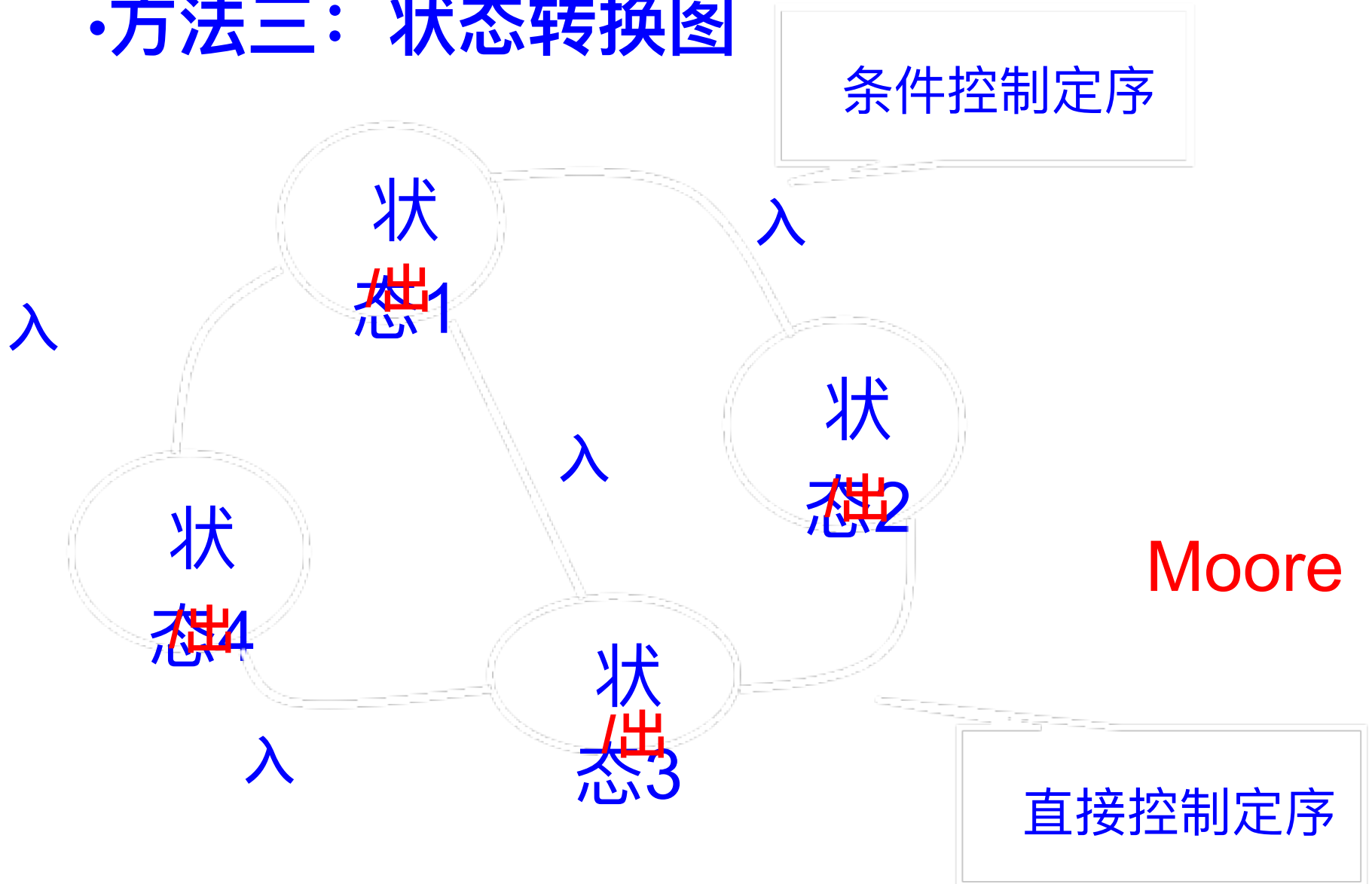

状态机的表示方法3

•方法三：状态转换图

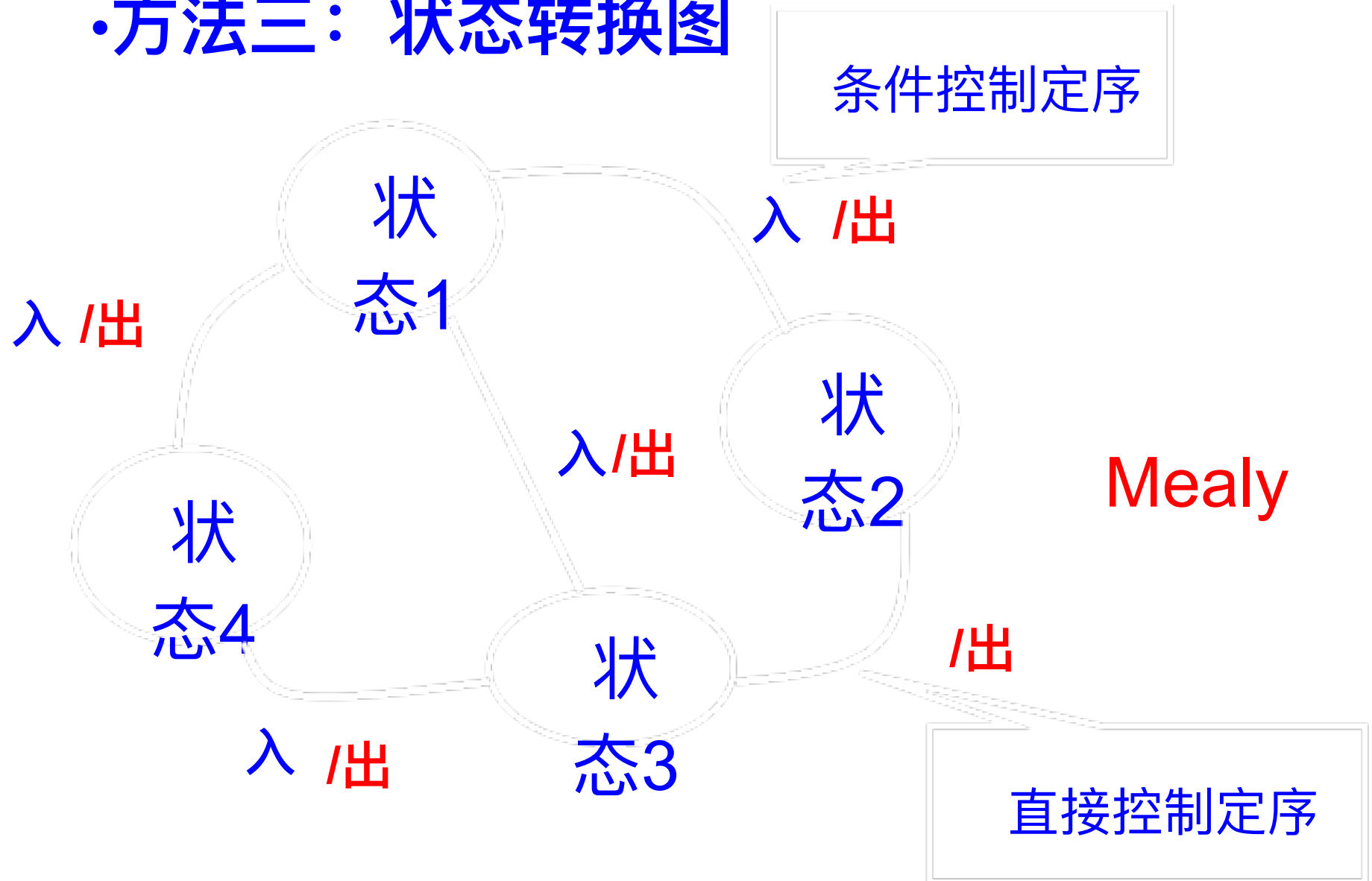

有限状态机的Verilog描述

(1) 用三个过程描述：即现态（CS）、次态（NS）、输出逻辑（OL）各用一个always过程描述。

(2) 双过程描述（CS+NS、OL双过程描述）：使用两个always过程来描述有限状态机，一个过程描述现态和次态时序逻辑（CS+NS）；另一个过程描述输出逻辑（OL）。

(3) 双过程描述（CS、NS+OL双过程描述）：一个过程用来描述现态（CS）；另一个过程描述次态和输出逻辑（NS+OL）。

(4) 单过程描述：在单过程描述方式中，将状态机的现态、次态和输出逻辑（CS+NS+OL）放在一个always过程中进行描


“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）

时钟周期: t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

w: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0

z: 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）

 

现 态	次 态		输出 Z
	W=0	W=1	
S0	S0	S1	0
S1	S2	S1	0
S2	S0	S3	1
S3	S2	S1	0

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）

```
module fsm1_seq101(clk,clr,x,z);
```

```
input clk,clr,x;
```

```
output reg z;
```

```
reg[1:0] state,next_state;
```

```
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,S3=2'b10;
```

```
/*状态编码，采用格雷（Gray）编码方式*/
```

```
always @(posedge clk or posedge clr) /*该过程定义当前状态*/
```

```
begin if(clr) state<=S0; //异步复位，s0为起始状态
```

```
else state<=next_state;
```

```
end
```

```
always @(state or x) /*该过程定义次态*/
```

```
begin
```


```
case (state)
```

```
S0:begin if(x) next_state=S1;
```

```
else next_state=S0; end
```

```
S1:begin if(x) next_state=S1;
```


```
else next_state=S2; end
```

 

“101”序列检测器的Verilog描述（三个过程）


```
S2:begin
  if(x) next_state=S3;
  else next_state=S0;
end
S3:begin      if(x)
next_state=S1;
  else  next_state=S2;
end
default: next_state=S0;
  /*default语句*/
endcase
end
```
 
```
always @(state)
/*该过程产生输出逻辑*/
begin case(state)
  S3: z=1'b1;
  default:z=1'b0;
endcase
end
endmodule
```



“101”序列检测器（单过程描述）

```
module fsm4_seq101(clk,clr,x,z);
input clk,clr,x; output reg z; reg[1:0] state;
parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b11,
          S3=2'b10; /*状态编码， 采用格雷编码*/
always @(posedge clk or posedge clr)
begin if(clr) state<=S0; //异步复位， s0为起始状态
  else case(state)
    S0:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
      else begin state<=S0; z=1'b0;end
      end
    S1:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b0;end
      else begin state<=S2; z=1'b0;end
      end
    S2:begin if(x) begin state<=S3; z=1'b0;end
      else begin state<=S0; z=1'b0;end
      end
    S3:begin if(x) begin state<=S1; z=1'b1;end
      else begin state<=S2; z=1'b1;end
      end
    default: begin state<=S0; z=1'b0;end /*default语句*/
  endcase
end
endmodule
```

 

常用的状态编码方式

状态编码主要有二进制编码、Gray和一位独热编码等方式

◆二进制编码 (Binary State Machine)

◆Gray (Sequential State Machine)

◆一位热码编码 (One-Hot State Machine Encoding)

一位热码编码即采用n位（或n个触发器）来编码具有n个状态的状态机。比如对于state0、state1、state2、state3 四个状态可用码字1000、0100、0010、0001来代表。

状态编码的定义

在Verilog语言中，有两种方式可用于定义状态编码，分别用parameter和'define语句实现，比如要为state0、state1、state2、state3四个状态定义码字为：00、01、11、10，可采用下面两种方式。

方式1： 用parameter参数定义

```
parameter  
state1=2'b00, state2=2'b01;  
state3=2'b11, state4=2'b10;  
.....  
case(state)  
state1:  ...;    //调用  
state2:  ...;  
.....
```


方式2：用'define语句定义

```
'define state1 2'b00          //不要加分号“;”  
'define state2 2'b01  
'define state3 2'b11  
'define state4 2'b10  
    case(state)  
'state1:    ...;           //调用，不要漏掉符号“”  
'state2:    ...;  
.....
```

要注意两种方式定义与调用时的区别，一般情况下，更倾向于采用方式1来定义状态编码。一般使用case、casez和casex语句来描述状态之间的转换，用case语句表述比用if-else语句更清晰明了。

有限状态机设计要点

1. 起始状态的选择：

起始状态是指电路复位后所处的状态，选择一个合理的起始状态将使整个系统简洁、高效。多数EDA软件会自动为基于状态机的设计选择一个最佳的起始状态。

2. 有限状态机的同步复位

3. 有限状态机的异步复位

多余状态的处理

一般有如下两种处理多余状态的方法：


- (1) 在case语句中用default分支决定如果进入无效状态所采取的措施；
- (2) 编写必要的Verilog源代码明确定义进入无效状态所采取的行为。

简单的有限状态机设计

状态转移图表示

图形表示：

状态
转移
条件
开关 (操作)

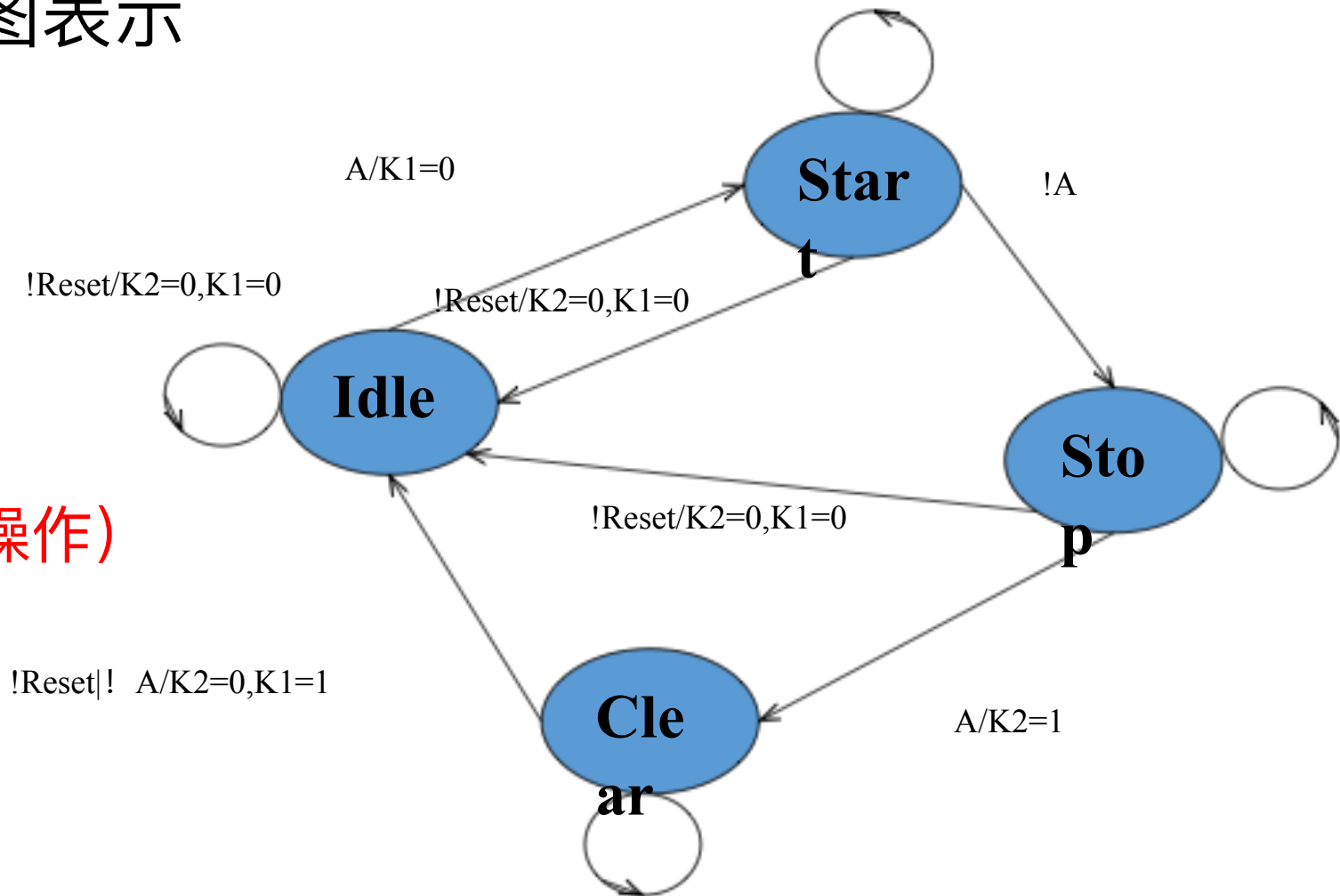


● 有限状态机的Verilog描述

- 1.定义模块名和输入输出端口
- 2.定义输入、输出变量或寄存器
- 3.定义时钟和复位信号
- 4.定义**状态变量**和**状态寄存器**
- 5.用时钟沿触发的always块表示状态转移过程
- 6.在复位信号有效时给状态寄存器赋初始值
- 7.描述状态的**转换过程**
- 8.验证状态转移的正确性，必须完整和全面

状态转移图

模块定义

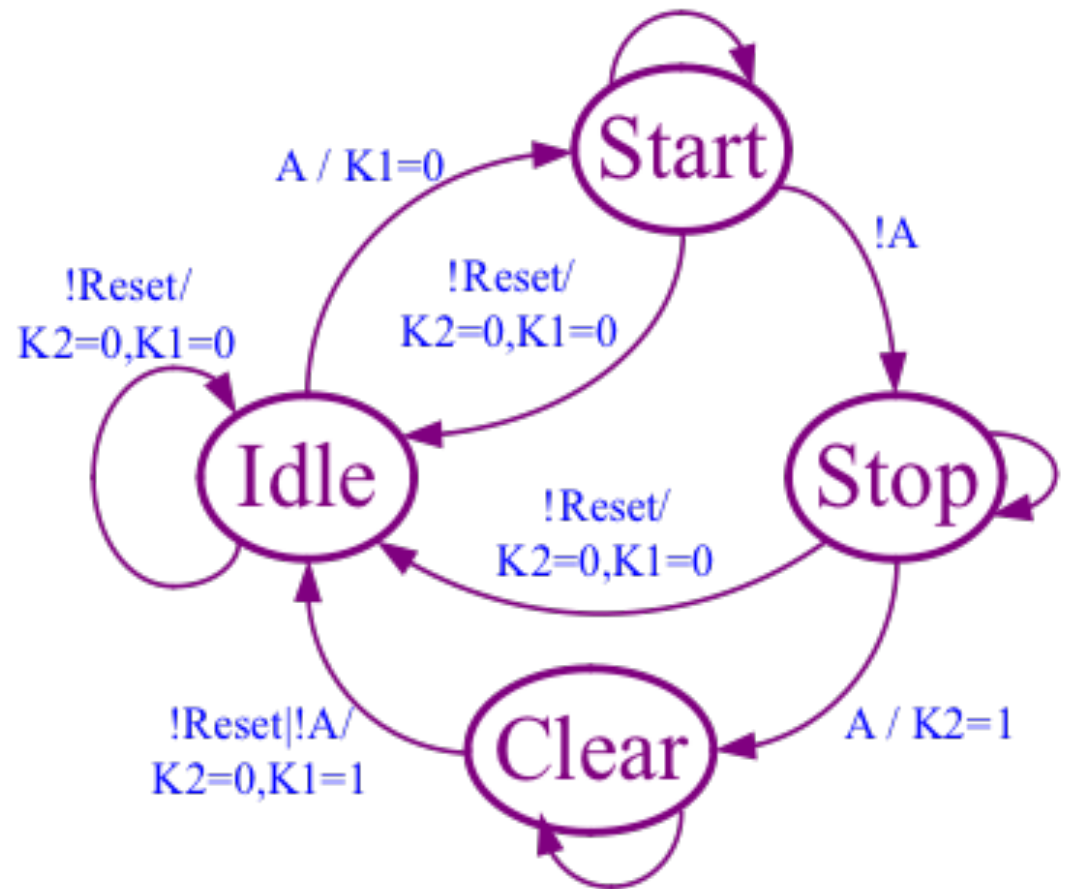

```
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);  
input Clock, Reset, A; //定义时钟、复位和输入信号  
output K2, K1;         //定义输出控制信号的端口  
reg K2, K1;            //定义输出控制信号的寄存器  
reg [1:0] state ;      //定义状态寄存器
```

有限状态机的Verilog描述： (方法一)

```
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);  
input Clock, Reset, A; //定义时钟、复位和输入信号  
output K2, K1; //定义输出控制信号的端口  
reg K2, K1; //定义输出控制信号的寄存器  
reg [1:0] state ; //定义状态寄存器  
  
parameter Idle=2'b00,Start=2'b01,  
            Stop=2'b11,Clear=2'b10; //定义状态变量参数值  
  
always @(posedge Clock)  
    if (!Reset)  
        begin //定义复位后的初始状态和输出值  
            state <= Idle; K2<=0; K1<=0;  
        end
```


采用Gray
编码

有限状态机的Verilog描述：方法一(续)

```

else
  case (state)
    Idle: begin
      if (A) begin
        state <= Start;
        K1 <= 0;
      end
    else state <= Idle;
  end
  Start: begin
    if (!A) state <= Stop;
    else state <= Start;
  end
end

```

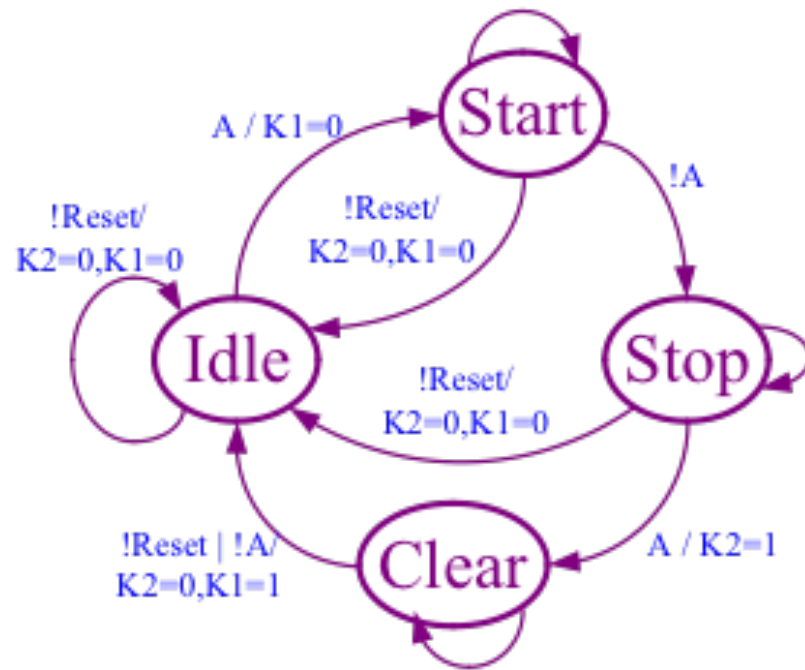

有限状态机的Verilog描述：方法一(续)

Stop: begin //符合条件进入新状态，否则留在原状态

if(A) begin

state<= Clear;

K2 <= 1;

end

else state <= Stop;

end

Clear: begin

if(!A | !Reset) begin

state <= Idle;

K2<=0; K1<=1;


end

else state <= Clear;

end

endcase

endmodule

 

- 有限状态机的Verilog描述： 方法二

```
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);  
input Clock, Reset, A; //定义时钟、复位和输入信号  
output K2, K1; //定义输出控制信号的端口  
reg K2, K1; //定义输出控制信号的寄存器  
reg [3:0] state ; //定义状态寄存器 NOTE!  
parameter Idle = 4'b1000,  
           Start = 4'b0100,  
           Stop = 4'b0010,  
           Clear = 4'b0001;
```

采用独热
(one-hot)
编码

有限状态机的Verilog描述：方法二(续)

always @(posedge clock)

if (!Reset)

begin

state <= Idle;

K2<=0; K1<=0;

end

else

case (state)

Idle:


if (A) begin

state <= Start;

K1 <= 0;

end

else state <= Idle;

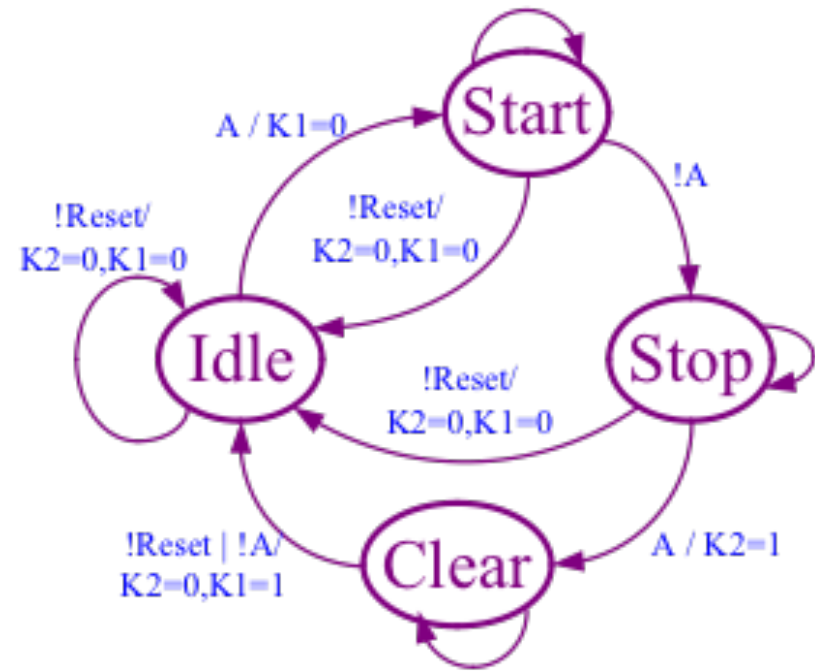

有限状态机的Verilog描述：方法二（续）

Start:

```
if (!A) state <= Stop;  
else state <= Start;
```

Stop:

```
if (A) begin  
    state <= Clear;  
    K2 <= 1;  
end
```

```
else state <= Stop;
```


Clear:

```
if (!A | !Reset) begin  
    state <= Idle;  
    K2 <= 0; K1 <= 1;  
end  
else state <= Clear;
```

default: state <= Idle; //采用独热编码后产生了多余状态，有些状态不可达，增加 default项，确保最后回到Idle状态。

endcase

endmodule

 

注：采用独热码可以使case电路控制更加简洁，从而提高电路的速度和可靠性。

- 有限状态机的Verilog描述： **方法三**


对于较复杂
的状态机设计

思路：把**状态的变化**与**输出开关的控制**分成两部分来考虑；为调试方便，常把每个开关写成独立的always组合块。

优点：在调试多输出状态机时，这样做比较容易发现问题和改正模块编写中出现的问题。

有限状态机的Verilog描述：方法三
 
```
module fsm (Clock, Reset, A, K2, K1);  
input Clock, Reset, A;  
output K2, K1;  
reg K2, K1;  
reg [1:0] state, nextstate ;  
parameter  
Idle    = 2'b00,  
Start   = 2'b01,  
Stop    = 2'b10,  
Clear   = 2'b11;
```



//----- 每一个时钟沿产生一次可能的状态变化-----

```
always @(posedge Clock)  
begin if (!Reset)  
    state <= Idle;  
    else state <= nextstate;  
end
```

有限状态机的Verilog描述：方法三（续）

//----- 产生下一状态的组合逻辑

always @(state or A)

case (state)

Idle:

if (A) nextstate = Start;

else nextstate = Idle;

Start:

if (!A) nextstate = Stop;

nextstate = Start;

Stop:

if (A) nextstate = Clear;

nextstate = Stop;

Clear:

if (!A !reset)

nextstate = Idle;


else nextstate = Clear;

default: nextstate = Idle;

endcase

else

else

 

注意：这是组合逻辑，阻塞赋值

- 有限状态机的Verilog描述：方法三（续）

//---- 产生输出K1的组合逻辑

always @(state or Reset or A)

if (!Reset) K1=0;

else

if (state == Clear && !A)

//从Clear转向 Idle

K1=1;

else K1= 0;

//--- 产生输出K2的组合逻辑

always @(state or Reset or A)


if (!Reset) K2 = 0;

else

if (state == Stop && A) // 从Stop转向 Clear

K2 = 1;

else K2 = 0;

 

- 小结:

上面例子是同一个状态机的四种不同的Verilog HDL模型，它们都是可综合的，在设计复杂程度不同的状态机时有它们各自的优势。如用不同的综合器对这四个例子进行综合，综合出的逻辑电路可能会有些不同，但逻辑功能是相同的。

状态机的设计举例


例：设计一个二进制序列检测器，当检测到10110序列时，就输出1(一个时钟周期的脉冲)。其他情况下输出0。

规定检测到一次之后，检测器复位到最初的状态，重新从头检测。如下所示：

输入： 01101101101100

输出： 00000001000001

状态转换图设计 (Moore)

 


问题1: 如何保证状态机在初始时状态为 s_0 ?

问题2: 在状态机跑飞, 即脱离有效状态(s_0 — s_5)时, 如何使状态机能恢复工作

波形

波形如下图所示

 


问题：如果需要将输出脉冲往前推一个时钟周期，该如何修改设计？
发现当当前状态为s4，并且输入为0时，输出为1。

状态转换图设计(Mealy)

1 0 1 1 0

s0 s1 s2 s3 s4

 

有限状态机 (FSM) 设计举例


用状态机设计一个二进制序列检测器，其功能是检测一个4位二进制序列“1111”，即输入序列中如果有4个或4个以上连续的“1”出现，输出为1，其它情况下，输出为0。

其输入输出如下所示：

输入x: 000 101 010 110 **111 101 111 110** 101

输出z: 000 000 000 000 000 100 001 110 000

有限状态机 (FSM) 设计

 

“1111”序列检测器状态转换图

“1111”序列检测器的Verilog描述

```
module fsm_seq(x,z,clk,reset,state);  
input x,clk,reset;  
output z;  
output[2:0] state;  
reg z;  
parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4;  
reg [2:0] current_state, next_state;  
  
assign state=current_state;  
always @(posedge clk or posedge reset)  
begin  
    if(reset)  
        current_state<=s0;  
    else  
        current_state<=next_state;  
end
```

```
always @(current_state or x)  
begin  
    casex(current_state)
```



```
s0: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s1; z<=0; end
    end
s1: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s2; z<=0;end
    end
s2: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s3; z<=0;end
    end
s3: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s4; z<=1; end
    end
s4: begin
    if(x==0) begin next_state<=s0; z<=0; end
    else begin next_state<=s4; z<=1; end
    end
    default: begin next_state<=s0; end
endcase
end
endmodule
```

设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

要

求

简化考虑，假设饮料只有一种价格为2.5元。硬币有0.5元和1.0元两种，考虑找零，用Verilog描述其控制电路，并用FPGA实现

设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

设计步骤分解

- 1 分析输入输出端口信号；
- 2 状态转移图；
- 3 根据状态转移图进行Verilog 语言描述；
- 4 测试代码编写，仿真；
- 5 FPGA实现。

分析输入输出信号

输入信号: `clk, rst;`

输入信号: 操作开始: `op_start;` //定义1开始操作

输入信号: 投币币值: `coin_val;` //定义2'b01表示0.5元; 2'b10表示1元

输入信号: 取消操作指示: `cancel_flag;` //定义1为取消操作

输出信号: 机器是否占用: `hold_ind;` //定义0为不占用, 可以使用

输出信号: 取饮料信号: `drinktk_ind;` //定义1为取饮料

输出信号: 找零与退币标志信号: `charge_ind;` //定义1为找零

输出信号: 找零与退币币值: `charge_val;`

//定义3'b001表示找0.5元; 3'b010表示找1元

// 3'b011表示找1.5元; 3'b100表示找2.0元;

状态确定

S0 : 初始态;

S1 : 已投币0.5元

S2 : 已投币1.0元


S3 : 已投币1.5元

S4 : 已投币2.0元;

S5 : 已投币2.5元

S6 : 已投币3.0元

状态转移图

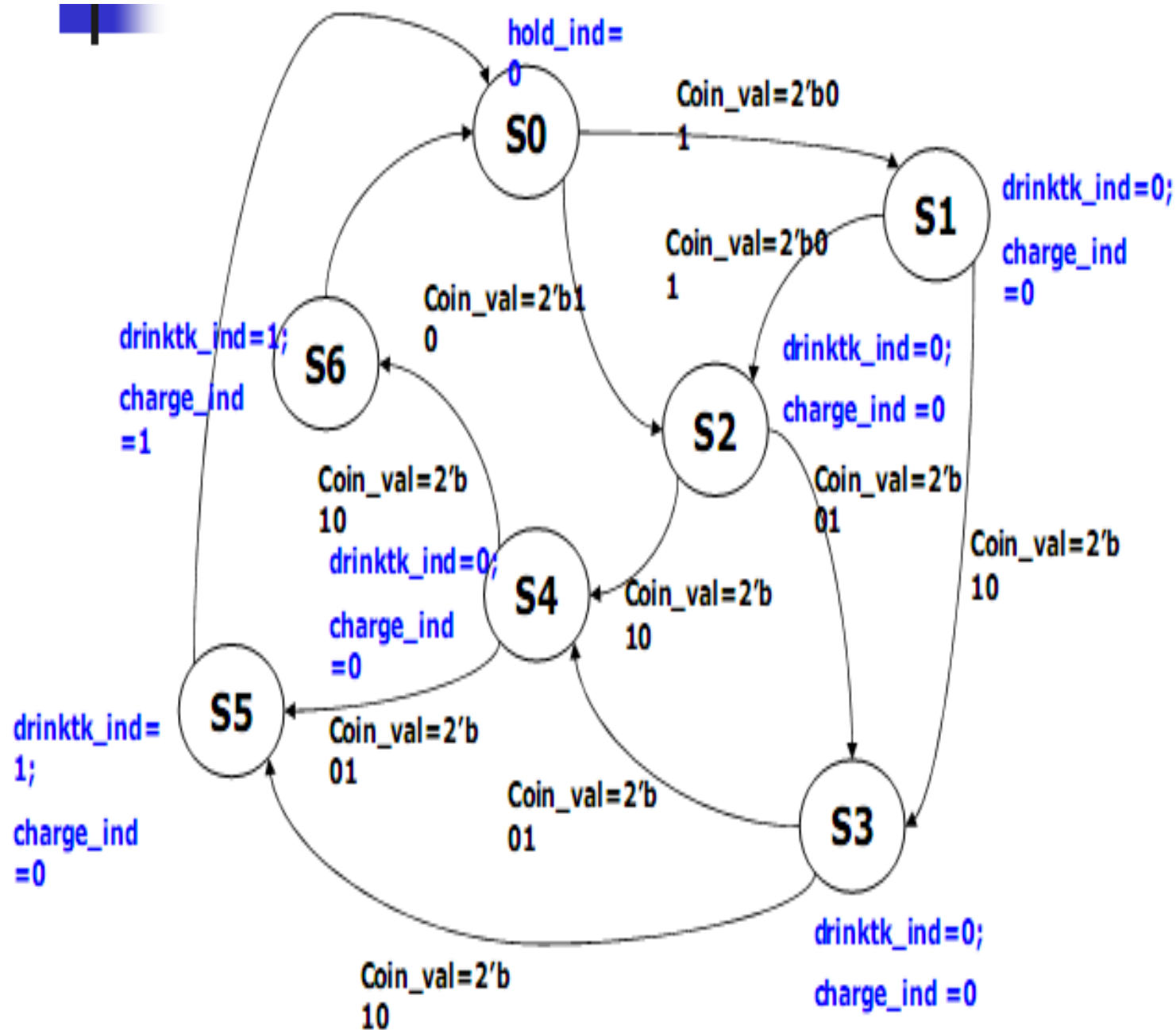

状态说明:

S0 : 初始态;

S1 : 已投币0.5元;

S2 : 已投币1.0元;


S3 : 已投币1.5元;

S4 : 已投币2.0元;

S5 : 已投币2.5元;

S6 : 已投币3.0元;

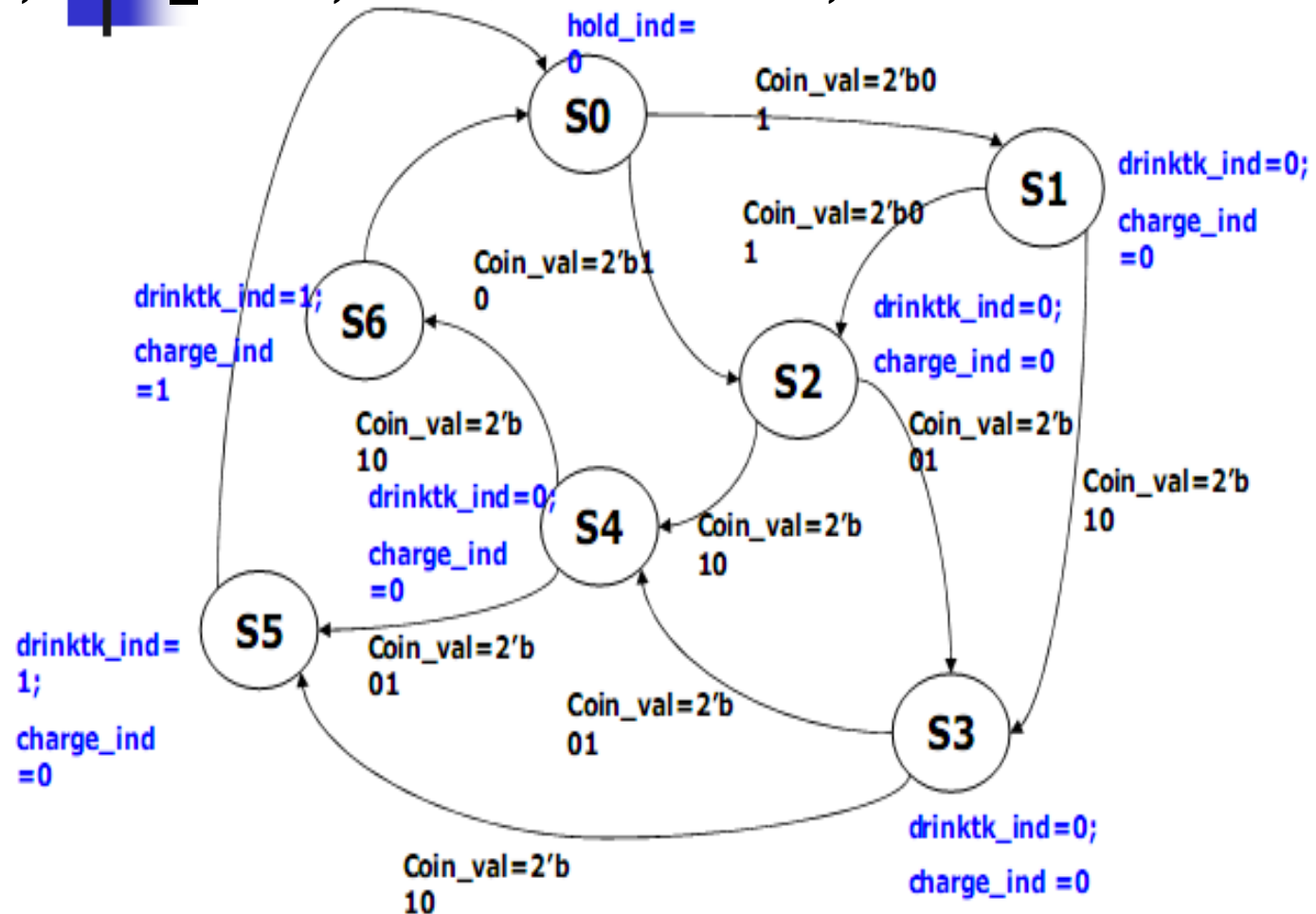- 说明：1.在S0 状态下，如果检测到op_start=1，开始检测是否有投币，如果有，一次新的售货操作开始；
- 2.在状态S1/S2/S3/S4下，如果检测到cancel_flag=1，则取消操作，状态回S0，并退回相应的币值；
- 3.在状态S5下，卖出饮料不找零；在状态S6下，卖出饮料并找零；
- 4.在状态S5和S6 操作完后，都返回状态S0，等待下一轮新的操作开始；
- 5.只有在S0 状态下，hold_ind=0，可以发起新一轮操作，其它状态下都为1



设计饮料自动投币售卖机的核心控制电路

源代码

```
module softdrinkFSM(clk,rst,op_start,cancel_flag,coin_val,
                    hold_ind,charge_ind,drinktk_ind,charge_val);
input  clk,rst;
input  op_start, cancel_flag;
input  [1:0] coin_val;
output hold_ind, charge_ind,drinktk_ind;
output [2:0] charge_val;
reg hold_ind, charge_ind, drinktk_ind;
reg [2:0] charge_val;
reg [2:0] currentstate, nextstate;
parameter S0=3'b000;   parameter S1=3'b001;
parameter S2=3'b010;   parameter S3=3'b011;
parameter S4=3'b100;   parameter S5=3'b101;
parameter S6=3'b110;
```

000

always @(posedge clk or posedge rst)

if (rst)

currentstate <= S0;

else

currentstate <= **nextstate**;

always@ (currentstate or rst or op_start or cancel_flag or coin_val)

if(rst) **nextstate**=S0;

else case (currentstate)

S0: if(op_start)

if(coin_val==2'b01) **nextstate**=S1;

else if(coin_val==2'b10) **nextstate**=S2;

S1: if(cancel_flag) **nextstate**=S0;

else if(coin_val==2'b01) **nextstate**=S2;

else if(coin_val==2'b10) **nextstate**=S3;

S2: if(cancel_flag) **nextstate**=S0;

else if(coin_val==2'b01) **nextstate**=S3;

else if(coin_val==2'b10) **nextstate**=S4;

S3: if(cancel_flag) **nextstate**=S0;

else if(coin_val==2'b01) **nextstate**=S4;

else if(coin_val==2'b10) **nextstate**=S5;

```
S4: if(cancel_flag) nextstate=S0;  
    else if(coin_val==2'b01) nextstate=S5;  
    else if(coin_val==2'b10) nextstate=S6;  
S5: nextstate=S0;  
S6: nextstate=S0;  
default: nextstate=S0;  
endcase
```

```
always @(currentstate)
```

```
    if (currentstate == S0) hold_ind = 1'b0;  
    else hold_ind = 1'b1;
```

```
always @(currentstate)
```

```
    if ((currentstate == S5 )||(currentstate == S6))  
        drinktk_ind = 1'b1;  
    else drinktk_ind = 1'b0;
```

```
always @(currentstate or cancel_flag)
```

```
    if(currentstate == S0) charge_ind= 1'b0;  
    else if(currentstate == S6) charge_ind= 1'b1;  
    else if(cancel_flag) charge_ind= 1'b1;  
    else charge_ind= 1'b0;
```

```
always @ (currentstate or cancel_flag)
if(currentstate == S0) charge_val= 3'b000
else if(currentstate == S6) charge_val= 3'b001
else if(cancel_flag)
begin
    case (currentstate)
        S1: charge_val= 3'b001;
        S2: charge_val= 3'b010;
        S3: charge_val= 3'b011;
        S4: charge_val= 3'b100;
        default: charge_val= 3'b000;
    endcase
end
else charge_val= 3'b000;
endmodule
```

testbench

```
module softdrink_testbench;  
    reg rst, clk;  
    reg op_start;  
    reg cancel_flag;  
    reg [1:0] coin_val;  
    wire hold_ind;  
    wire charge_ind;  
    wire drinktk_ind;  
    wire [2:0] charge_val;  
    initial clk=0;  
    always #500 clk=~clk;
```

initial

begin

rst=0;

op_start=0; cancel_flag=0;

coin_val=2'b00;

#25 rst=1;

#25 rst=0;

//第一次：依次投入一元、一元、一元的硬币，看结果如何？

#50 op_start=1;

#300 coin_val=2'b10;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 op_start=0;

//第二次：依次投入0.5元、一元、一元的硬币，看结果又如何？

#2000 op_start=1; coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 op_start=0;

//第三次：依次投入0.5元、一元的硬币，然后取消操作，看结果如何？

#2000 op_start=1;

coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 cancel_flag=1'b1;

op_start=0;

#1000 cancel_flag=0;

**//第四次：依次投入0.5元、 0.5元、 0.5元、 0.5元、 一元的硬
币，看结果如何？**

#2000 op_start=1; coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b01;

#1000 coin_val=2'b10;

#1000 op_start=0;

#1000000 \$stop;

end //end initial

softdrinkFSM u0 (rst,clk,op_start,coin_val,cancel_flag,


hold_ind,charge_ind,drinktk_ind,charge_val);

endmodule

交通灯的核心控制电路

设计描述

 用状态机设计交通灯控制器。有一条主干道和一条支干道的汇合点形成十字交叉路口，主干道为东西向，支干道为南北向。为确保车辆安全，迅速地通行，在交叉道口的每个入口处设置了红、绿、黄3色信号灯



设计要求

1

主干道绿灯亮时，支干道红灯亮，反之亦然，主干道每次放行35s，支干道每次放行25s.每次由绿灯变为红灯的过程中，亮光的黄灯作为

2

过渡，时间5s
能实现正常的倒计时显示功能

3

能实现总体清零功能；计数器由初始状态开始计数，对应状态的指示灯亮

4

能实现特殊状态的功能显示；进入特殊状态时，东西、南北路口均显示红灯状态

状态转换表

状态

0

1

2

3

4

主干道

红灯亮

绿灯亮

黄灯亮

红灯亮

红灯亮

支干道

红灯亮

红灯亮

红灯亮

绿灯亮

黄灯亮

时间

35


s

25

s

s

系统框图

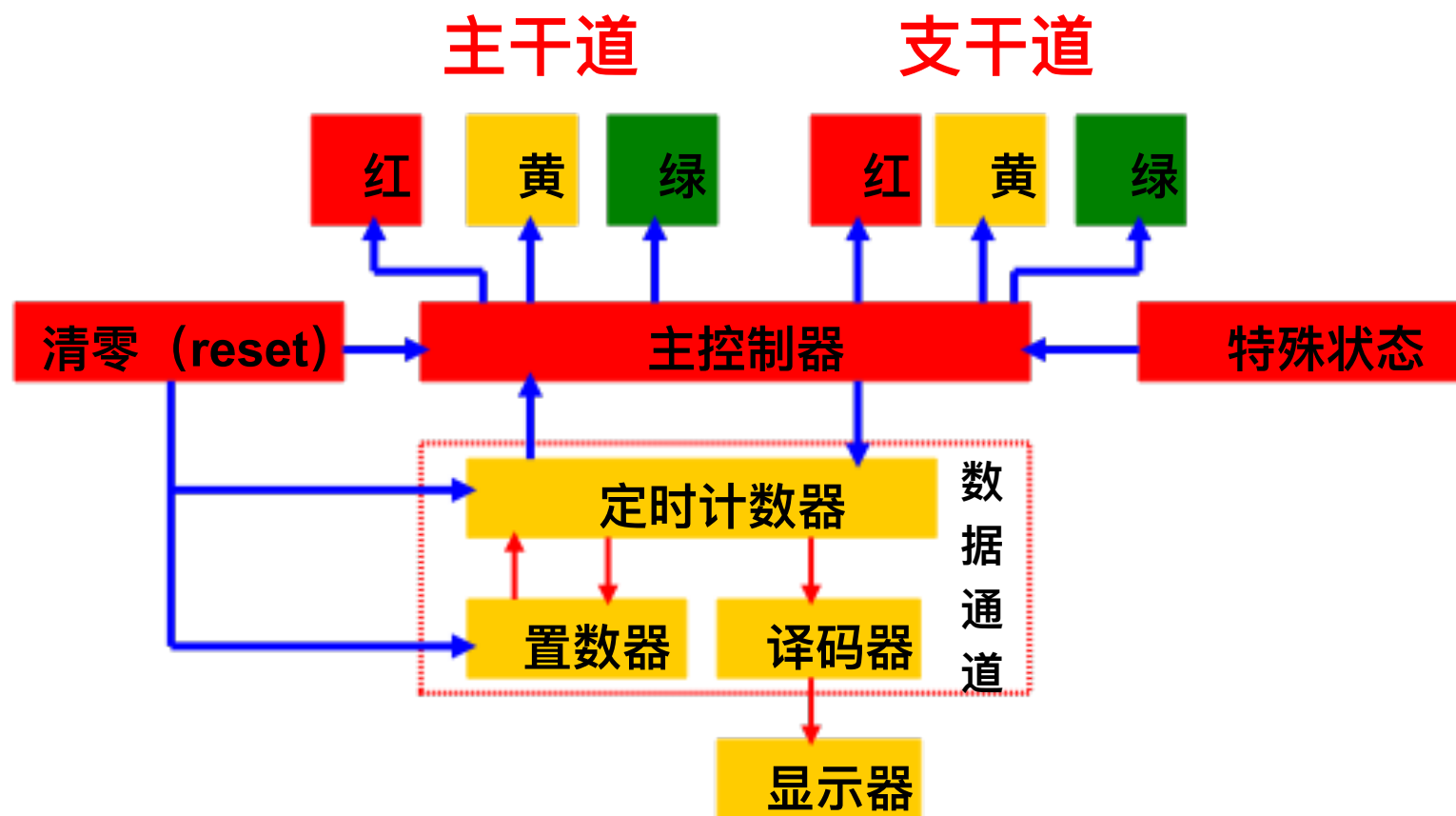

分析输入输出信号

输入信号

时钟

clock

复位清零信号**reset** (**reset=1**表示系统复位)

紧急状态输入信号**sensor1** (**sensor1=1**表示进入紧急状态)

定时计数器的输入信号**sensor2** (由**sensor2【2】**、**sensor2【1】**、

sensor2【2】三位组成, 该信号为高电平时, 分别表示35s, 5s, 25s的计时完成)

分析输入输出信号

输出信号

主干道控制信号

(red1, yellow1, green1)

支干道控制信号

(red2, yellow2, green2)

控制状态信号state (输出到定时计数器, 分别进行)

状态转移图

