

1. 1) RS:

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \quad (CP=1) \\ RS = 0 \end{cases}$$

2) JK:

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$


3) T:

$$Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n$$

4) D:

$$Q^{n+1} = D \quad (CP=1)$$

2.

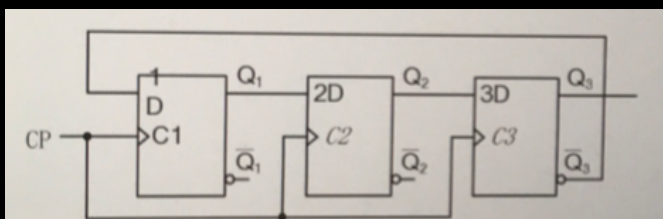

Y

① 该电路组成: 3个D触发器构成环型计数器同步时序电路

② 列出输出方程: $Y = Q_3$


③ 列出状态方程: $\begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{Q}_2^n \\ Q_2^{n+1} = Q_3^n \end{cases}$

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n$$


④ 画出状态转换表:


$Q_1^n Q_2^n Q_3^n$	$Q_1^{n+1} Q_2^{n+1} Q_3^{n+1} / Y$
000	100 / 0
100	110 / 0
110	111 / 0
111	011 / 1
011	001 / 1
001	000 / 1

⑤ 画出状态转换图:

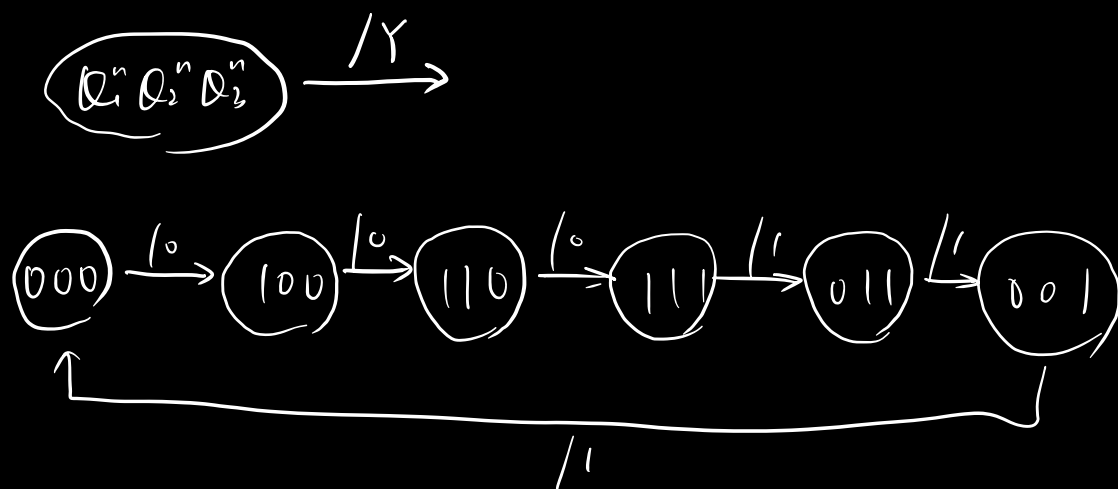

⑥ 画出波形图:

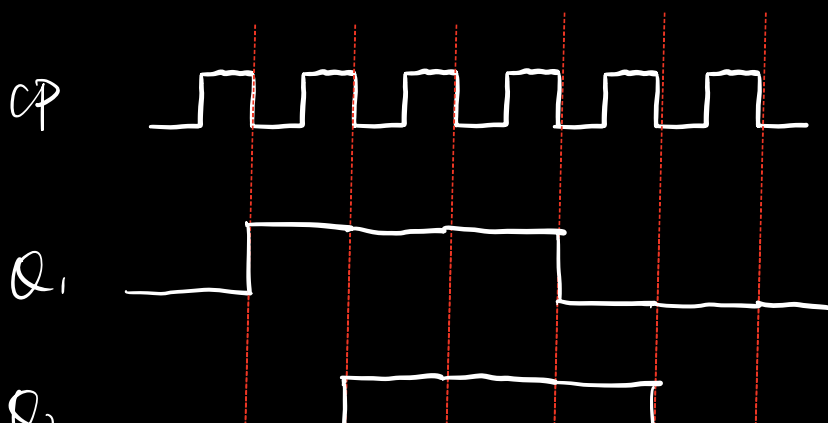

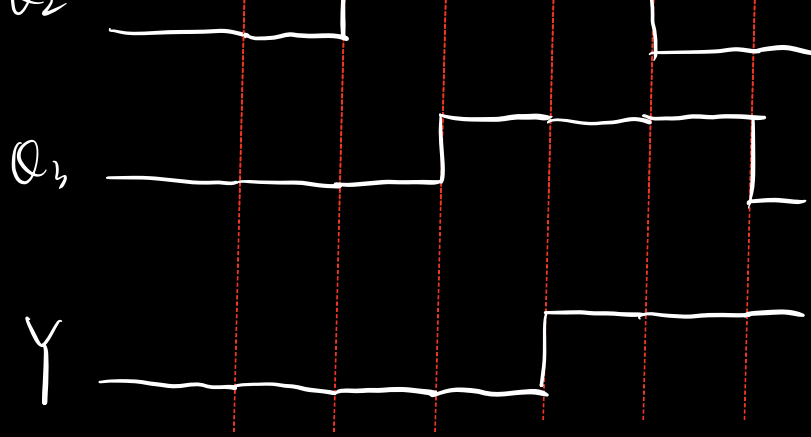

⑦ 分析功能:

计数器_{mm} 每6个时钟上升沿, $Q_1 Q_2 Q_3$ 变化一个轮回,
 Y 输出3个0和3个1